

RF Circuit Design

T8



T8.1

$$\begin{cases} V_{BE,on} = 0.7V \\ V_{BC,sat} = 0.5V \\ \beta \rightarrow \infty \end{cases} \quad \text{BJT}$$

$$L = 2nH \\ R = 630\Omega$$


$$C_1 = 1pF \\ C_2 = 2pF$$


a) bias point

$$V_{BC} = 2V - 3.3V = -1.3V < V_{BC,sat}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_t} = \frac{1.5mA}{25mV} = 60mS$$

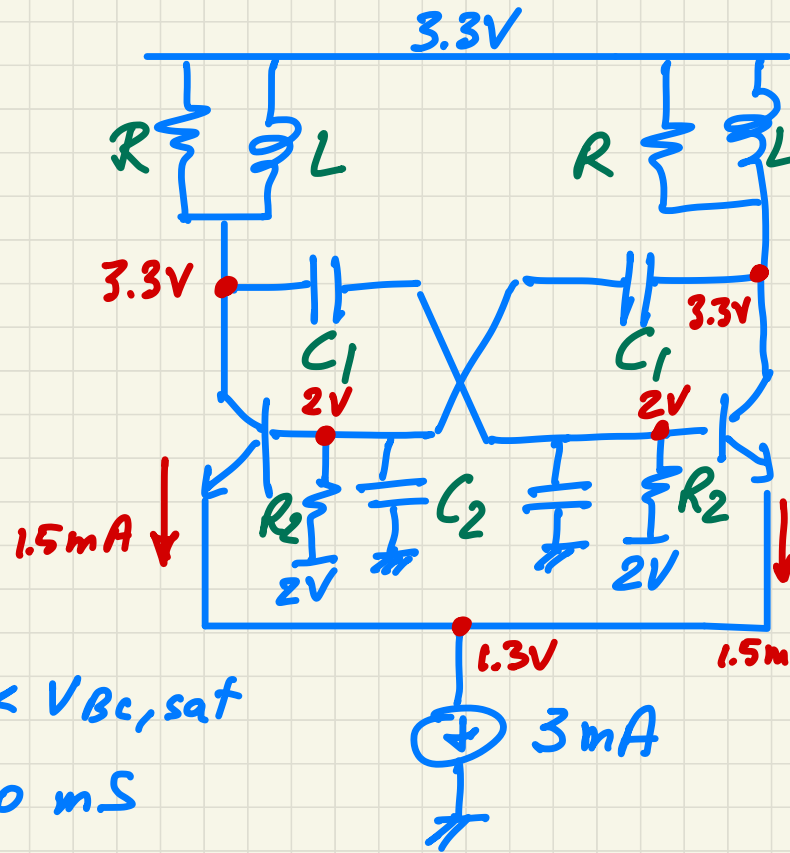
b) $R_2 \rightarrow \infty \quad \tau_{\pi} \rightarrow \infty \quad \text{oscillation condition}$




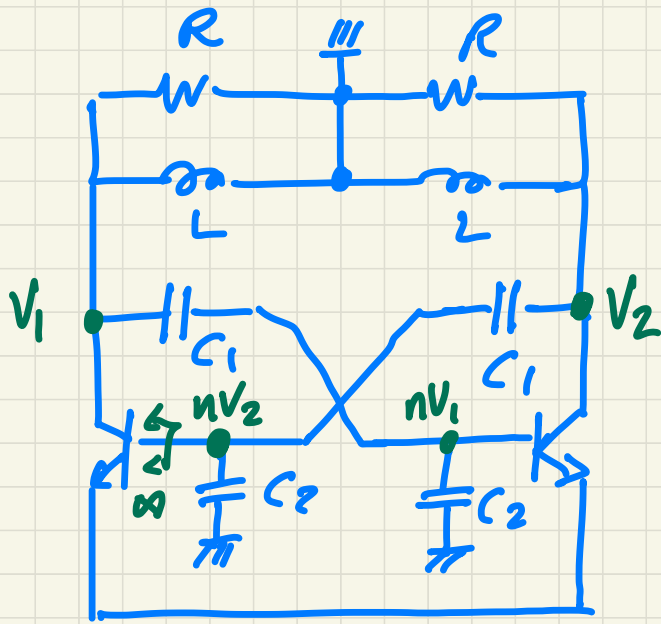

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{1p}{1p + 2p} = \frac{1}{3}$$


\Leftrightarrow

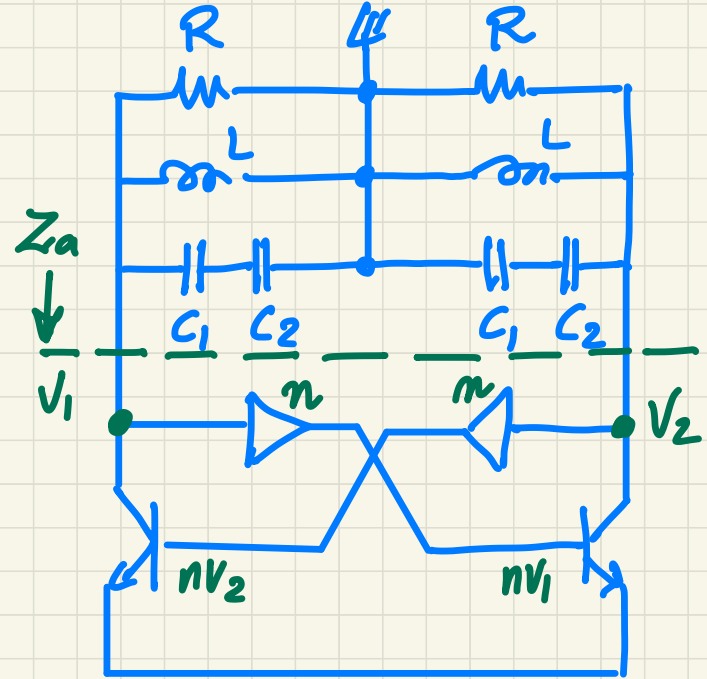

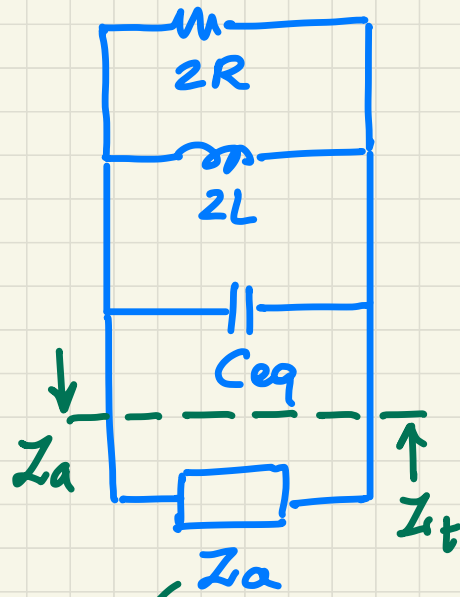

Differential - mode
impedance
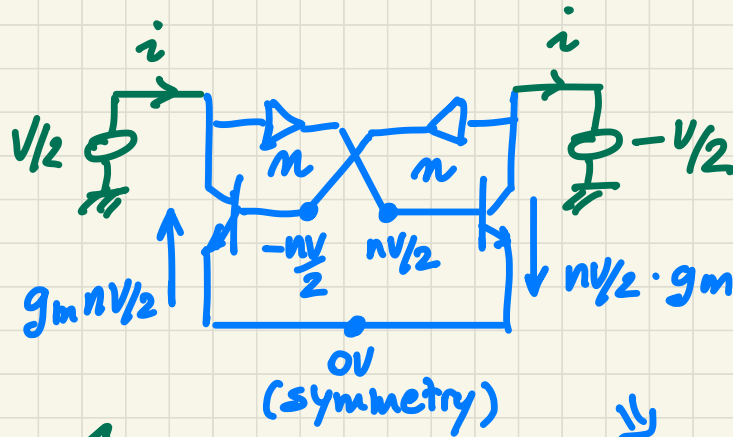
$$C_{eq} = \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1p \cdot 2p}{3p} = \frac{1}{3} pF$$



$$\Downarrow$$

$$i = -ng_m v/2$$

$$\Downarrow$$

$$Z_a = \frac{v}{i} = -\frac{2}{g_m \cdot n}$$

Oscillation condition:

$$Z_a(j\omega_0) + Z_t(j\omega_0) = 0$$

\Downarrow

$$(1) \quad \begin{cases} \operatorname{Re}\{Z_a\} + \operatorname{Re}\{Z_t\} = 0 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} \operatorname{Im}\{Z_a\} + \operatorname{Im}\{Z_t\} = 0 \end{cases}$$

$$(2) \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2L \cdot C_{eq}}} = \frac{1}{\sqrt{4n \cdot \frac{1}{3}P}} =$$


$$= 2\pi \cdot 4.36 \text{ Grad/s}$$

$$\underline{f_0 = 4.36 \text{ GHz}}$$

$$(1) \Rightarrow 2R - \frac{2}{g_m \cdot n} = 0 \quad ; \quad n g_m \cdot R = 1$$

$$\underline{EG} = \frac{Z_t}{Z_a} = g_m R \cdot n = 60 \text{ m} \cdot 630 \cdot \frac{1}{3} = \underline{12.6}$$

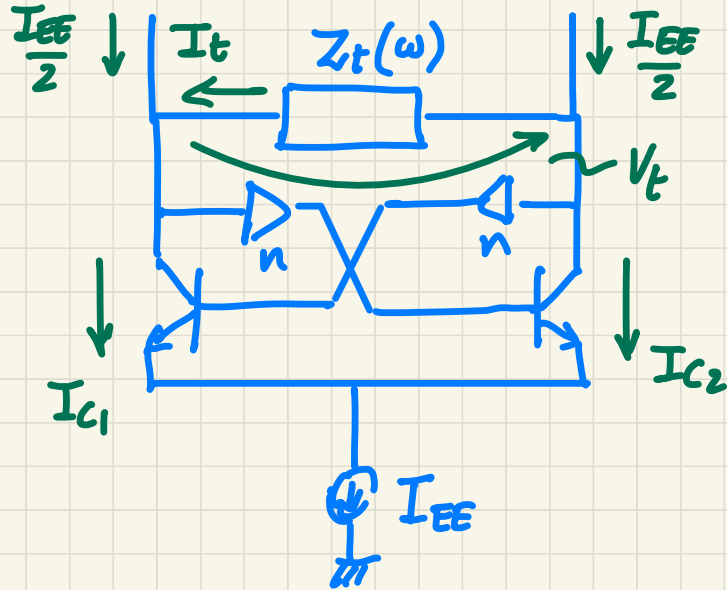c) Oscillation amplitude
 $V_B(t)$, $V_C(t)$




$$G_{MH} = \frac{I_t^{(1)}}{V_t^{(1)}} = \frac{\frac{2}{\pi} I_{EE}}{A_0}$$

(full switching)

$$V_t = A_0 \cos \omega t$$

Large signal

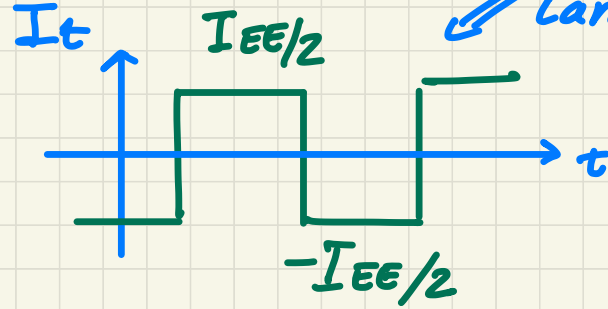

Small-signal loop gain

$$LG = \underbrace{\frac{n \cdot g_m}{2}}_{G_m} \cdot 2R$$




Large signal oscillation condition

$$G_{MH} \cdot 2R = 1$$

$$\frac{2}{\pi} I_{EE} \cdot 2R = A_0$$

$$A_0 = \frac{2}{\pi} \cdot 3m \cdot 2 \cdot 630 = 2.41 \text{ V}$$


Differential peak amplitude

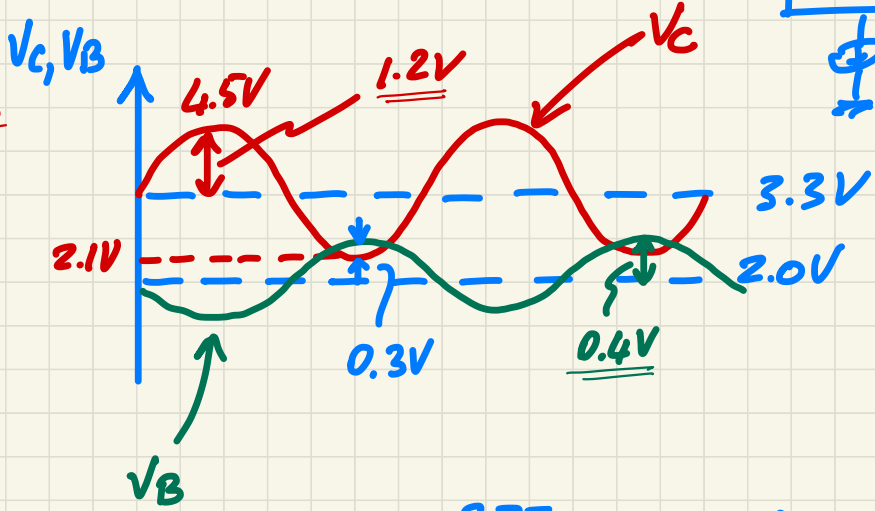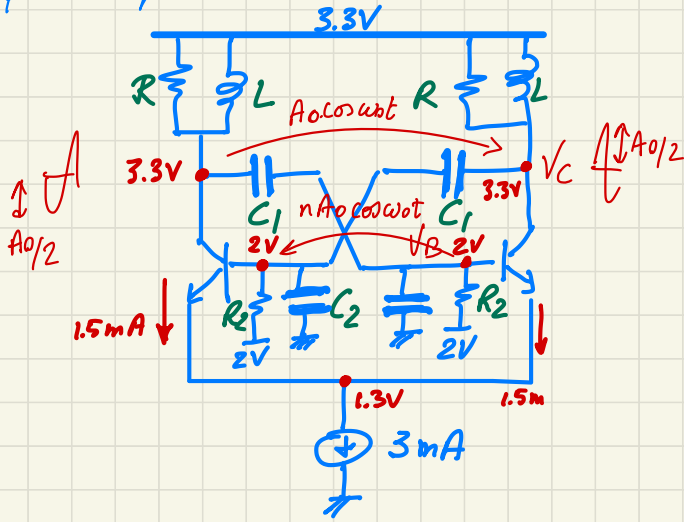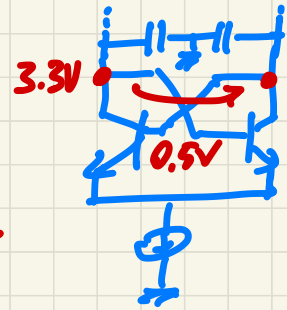

$$nA_0 = \frac{2.41}{3} \approx 0.8 \text{ V}$$

BJTs never in saturation region

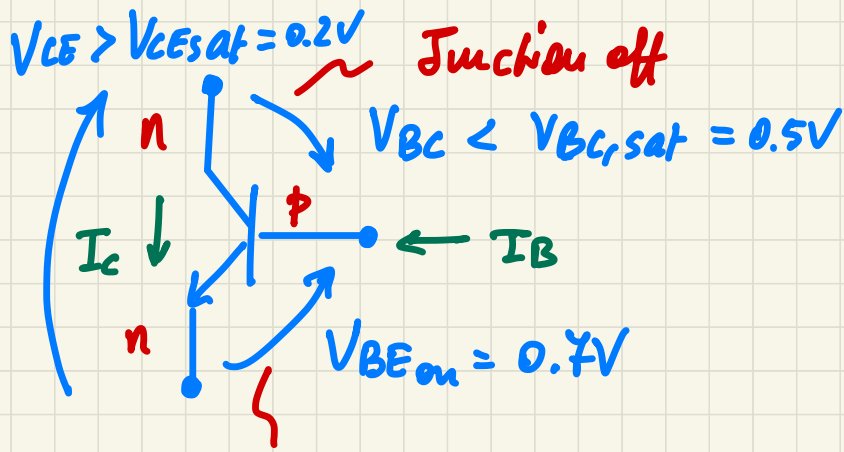
Forward region : $V_{BC} < 0.5 \text{ V} : V_{BC} = 2 \text{ V} + 0.4 \text{ V} - (3.3 \text{ V} - 1.2 \text{ V}) = 3.6 - 3.3 = 0.3 \text{ V} < 0.5 \text{ V}$



Junction on


Forward active region

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

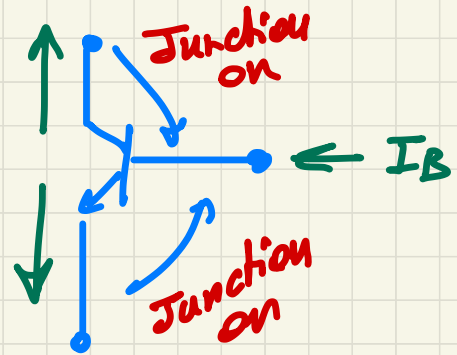

Saturation Region

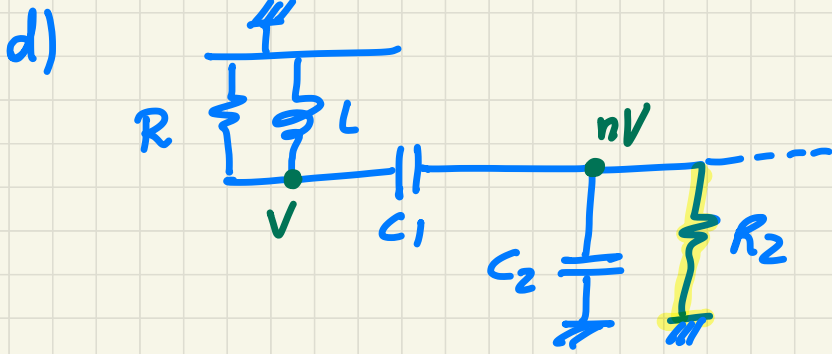- I_B very large
- long time to get back to forward region




$$\frac{n^2 V^2}{R_2} = \frac{V^2}{R_{eq}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_2}{n^2}$$

$$n = 1/3$$

$$R_T = R \parallel \frac{R_2}{n^2} = 0.9 \cdot R ;$$

$$\frac{1}{R} + \frac{9}{R_2} = \frac{1}{0.9 \cdot R} ;$$

$$R_2 = R = 630 \Omega$$

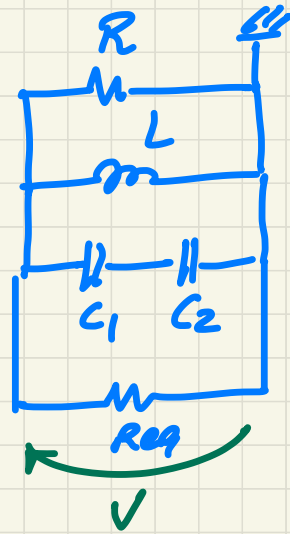

T8.2


$$L = 1 \text{ nH}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R = 10 \Omega \end{array} \right.$$


$$\left\{ \begin{array}{l} C = 250 \Omega \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_1 = 1 \text{ pF} \end{array} \right.$$
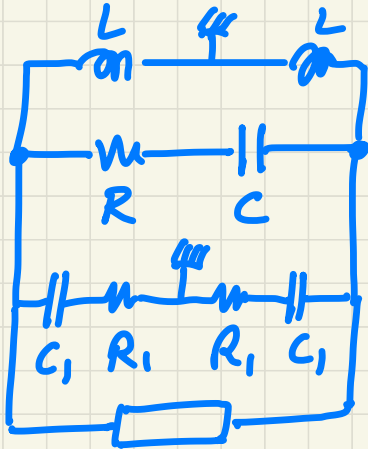
$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 = 1 \text{ k}\Omega \end{array} \right.$$



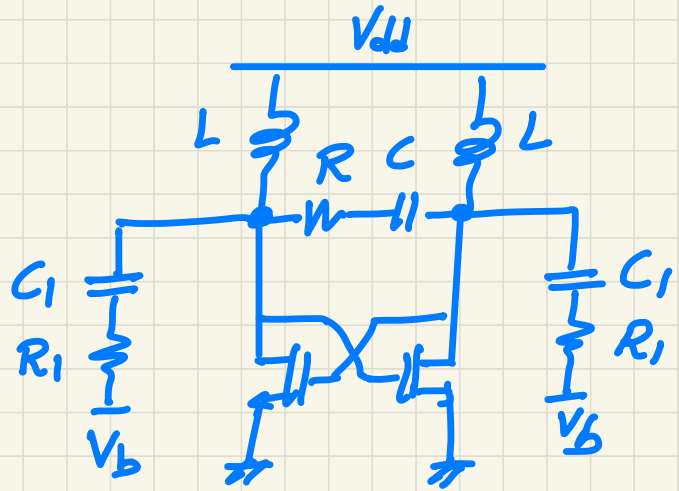
$$\begin{aligned} \frac{1}{j2\pi f C} &= \\ &= \frac{1}{j2\pi \cdot 10 \cdot 1 \text{ p}} = \\ &= \frac{10^3}{j2\pi} \end{aligned}$$




$$\text{Hyp 1: } Q_C = \frac{1}{\omega_0 R C} \gg 1$$

$$\text{Hyp 2: } Q_{C_1} = \frac{1}{\omega_0 R_1 C_1} \ll 1$$



$$\frac{1}{\omega_0 C_1} \ll R_1$$

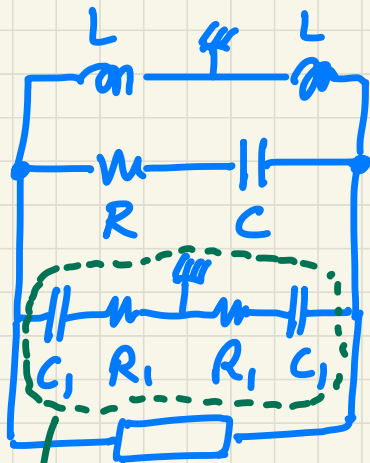

Hyp1
Hyp2
→

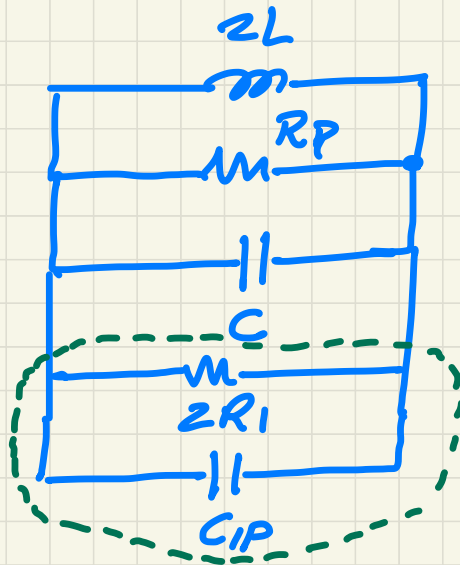

$$R_p \approx Q_c^2 \cdot R$$

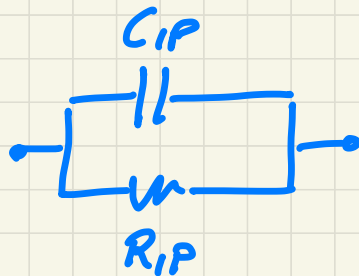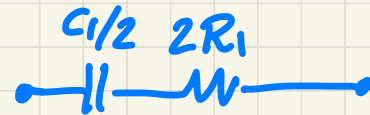

$$C_{IP} = \frac{C_1}{2} \frac{1}{1 + 1/Q_c^2} \approx \frac{C_1}{2} \cdot Q_c^2$$

$$R_{IP} = (1 + Q_c^2) \cdot 2R_1 \approx 2R_1$$

$Q_c \ll 1$